

Department of Electrical Engineering
Indian Institute of Technology Bombay, Powai
EE111 : Introduction to Electrical Systems
Solution to Assignment 2

1. $X_{L1} = \omega L_1 = 8\Omega \quad L_1 = 0.0255\text{H}$
 $X_C = \frac{1}{\omega C} = 8\Omega \quad C = 318\mu\text{F}$
 Z_{eq} of parallel branch = $\frac{(5+j8)(8-j10)}{(5+j8)+(8-j10)} = 9.15\angle 15.4^\circ\Omega$
 $X_{L2} = \omega L_2 = 12\Omega \quad L_2 = 0.038\text{H}$
 $Z_{tot} = 9.15\angle 15.4^\circ\Omega + (7 + j12) = 21.4\angle 42^\circ\Omega$
 $\theta = 42^\circ$ Inductive
 $V = IZ = 214\text{V}$

2. $\theta = 116.6^\circ - 45^\circ = 71.6^\circ$ (lag)
 $Z = \frac{V}{I} = 10 + j30\Omega$
 $L = \frac{30}{2000} = 0.015\text{H}$
With second source, $\theta = 30^\circ$
 $Z = \frac{R}{\cos\theta} = 11.5\Omega$
 $X_L = Z \sin\theta = 5.75\Omega$
 $\omega = \frac{X_L}{L} = 385 \text{ rad/s}$

Case II:

$$|I| = 6\text{A and } |Z| = 150/6 = 25\Omega$$

$$X_L = \sqrt{Z^2 - R^2} = 22.9\Omega$$

$$\omega = \frac{22.9}{0.015} = 1528 \text{ rad/s}$$

$$\text{Change in } \omega = \frac{2000-1528}{2000} = 23.6\%$$

I is maximum when Z is minimum. Z is minimum when $X_L = 0, \omega = 0$

$$I_{max} = 150/10 = 15\text{A}$$

3. Current lags voltage by $10^\circ + 53.4^\circ = 63.4^\circ$.

$$\tan \theta = X_L/R, \text{ so } X_L = 2R$$

$$\frac{V_m}{I_m} = |Z| = \sqrt{R^2 + X_L^2}, \text{ so } R = 5\Omega$$

$$\omega = 500 \text{ rad/s, therefore } L = 0.02\text{H}$$

4. $\theta = 60^\circ$ and $\tan \theta = X_C/R$

$$R = 5\Omega \text{ therefore } X_C = 8.66\Omega$$

$$C = \frac{1}{\omega X_C} = 57.7\mu\text{F}$$

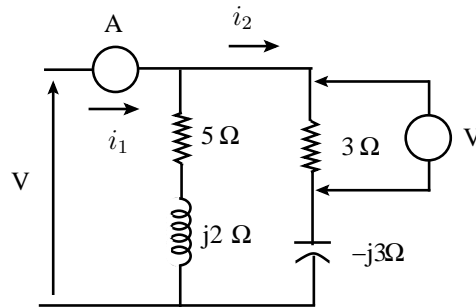


Figure 1: For Solution 5

5. $|i_2| = V/3 = 15\text{A}$

$$\text{Taking } i_2 \text{ as reference, } I_2 = 15\angle 0^\circ$$

$$V = 15\angle 0^\circ(3 - j3) = 63.6\angle -45^\circ\text{V}$$

$$I_1 = 11.8\angle 66.8^\circ \text{ A}$$

$$I_{tot} = I_1 + I_2 = 22.4\angle -29^\circ \text{ A}$$

6. $Z_{//} = 5.52\angle 88.45^\circ\Omega$

$$Z_{eq} = 8.5\angle 30^\circ + 5.52\angle 88.45^\circ = 12.3\angle 52.4^\circ\Omega$$

$$\text{Voltage across parallel branch} = IZ_p = 50\text{V}$$

$$\frac{V}{Z_{eq}} = \frac{V_1}{Z_p}$$

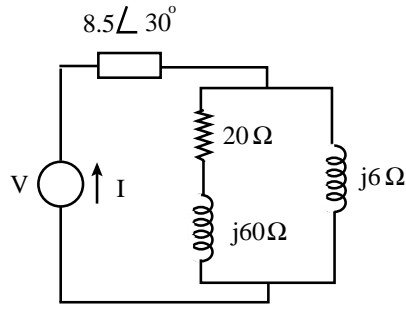


Figure 2: For Solution 6

$$|V| = 50 \frac{12.3}{5.52} = 111.5\text{V}$$

$$7. \quad Z_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{j5} + \frac{1}{5+j8.66} + \frac{1}{15} + \frac{1}{-j10}} = 4.55\angle 58^\circ \Omega$$

$$I = \frac{V}{Z_{eq}} = 33\angle -13^\circ \text{A}$$

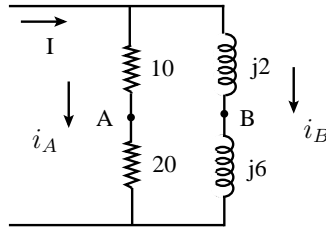


Figure 3: For Solution 8

$$8. \quad I_A = I \left(\frac{j8}{30+j8} \right) = 4.66\angle 120^\circ \text{A}$$

$$I_B = I \left(\frac{30}{30+j8} \right) = 17.5\angle 30^\circ \text{A}$$

$$V_{20\Omega} = I_A(20) = 93.2\angle 120^\circ \text{V}$$

$$V_{j6\Omega} = I_B(j6) = 105\angle 120^\circ \text{V}$$

$$V_{AB} = 11.8\angle -60^\circ \text{V}$$

$$9. \quad I_1 = \frac{20\angle 0^\circ}{13-j4} = 1.47\angle 17.1^\circ \text{A}$$

$$V_{10} = I_1(10) = 14.7\angle 17.1^\circ \text{V}$$

$$V_{AB} = 20\angle 0^\circ - 10\angle 45^\circ - 14.7\angle 17.1^\circ = 11.39\angle 264.4^\circ \text{V}$$

$$Z' = 5 + \frac{10(3-j4)}{13-j4} = 7.97 - j2.16\Omega$$

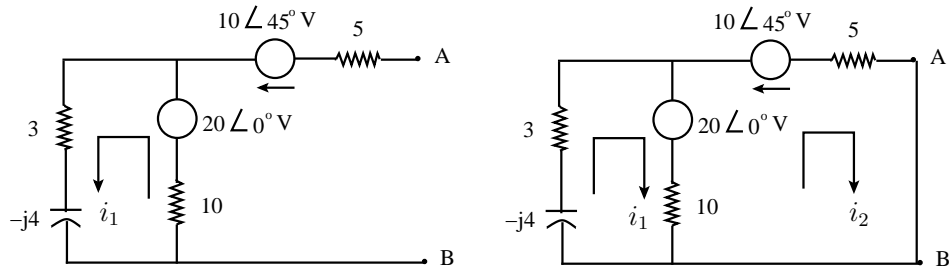


Figure 4: For Solution 9

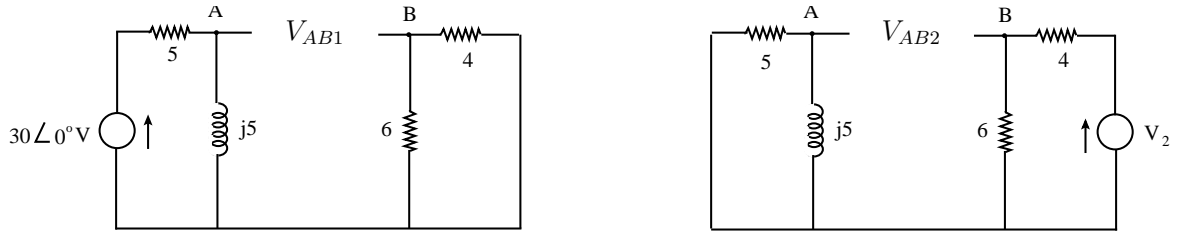


Figure 5: For Solution 10

Norton's circuit:

$$(13 - j4)I_1 - 10I_2 = -20\angle 0^\circ$$

$$-10I_1 + 15I_2 = 20\angle 0^\circ - 10\angle 45^\circ$$

$$I_2 = 1.39\angle 279^\circ \text{ A}$$

$$10. \quad V_{AB1} = \left(\frac{30\angle 0^\circ}{5+j5}\right)j5 = 15 + j15 \text{ V}$$

$$V_{AB2} = \left(\frac{V_2}{4+6}\right)6 = 0.6V_2 \text{ V}$$

$$V_{AB} = 15 + 0.6V_2 + j15 \text{ V}$$

For zero current to flow in $2 + j3\Omega$ resistance, $V_{AB} = 0$

$$V_2 = -25 - j25 \text{ V}$$

11. For given loads, we have

P	Q	
250	0	
1500	726.5	(1)
1000	750	
700	-339	

So Total P=3450 kW and Total Q= 1137.5 kVAr

Using $Q = P \tan \theta$ we have $\cos \theta = \cos(\tan^{-1}(\frac{Q}{P})) = 0.95$ lag and $S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 3633$ kVA.

Hence for the same current, load that the cable can carry at UPF is 3633 kW.

12. Active Power = $440 \times 40 \times 0.7 = 12320$ W and

Reactive Power = $440 \times 40 \times \sin(\cos^{-1}(0.7)) = 12569$ VAr.

At 0.9 lag, P remains same and

Q supplied by the capacitor = $12569 - 12320 \tan(\cos^{-1}(0.9)) = 6602$ VAr

Capacitive reactance $X_c = \frac{V^2}{6602}$ so $C = \frac{6602}{440^2 \times 314} = 108 \mu\text{F}$

13. Voltage across the lamp at UPF = $\frac{500}{4} = 125$ V

Hence voltage across the Choke = $\sqrt{250^2 - 125^2} = 216.5$ V

Therefore, $2\pi fL = \frac{216.5}{4}$ and so $L = 0.17234$ H

$S = 250 \times 4 = 1000$ VA and $Q = \sqrt{1000^2 - 500^2} = 866$ VAr

Hence Q supplied by C = 866 VAr so $866 = \frac{250^2}{X_c}$ and so $C = 44 \mu\text{F}$